

PRN: 2020BTEIT00041

Name: Om Vivek Gharge

8:1 MUX

Om Vivek Gharge
2020BTEIT00041
MP LAB

Page No.:
Date:

8:1 MUX : Mux is device that has 2^n inputs and only one output, where n is number of input selector line.

• truth table:

s_2	s_1	s_0	Y
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

Here,
no. of inputs = $2^3 = 8$
no. of selector lines = 3

Equation:

$$Y = \bar{s}_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0 I_0 + \bar{s}_2 \bar{s}_1 s_0 I_1 + \bar{s}_2 s_1 \bar{s}_0 I_2 + \bar{s}_2 s_1 s_0 I_3 + s_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0 I_4 + s_2 \bar{s}_1 s_0 I_5 + s_2 s_1 \bar{s}_0 I_6 + s_2 s_1 s_0 I_7$$

• design:

8:1 MUX



